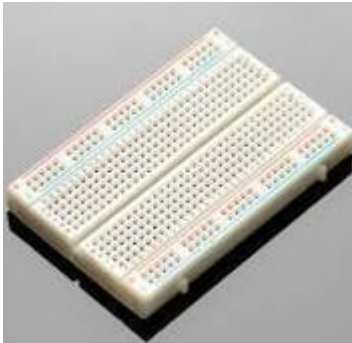


Visceralizing Data Workshop

LED Circuit Parts List:

1. [Breadboard](#)
2. [Arduino](#)
3. [LED](#)
4. [Jumper Wires](#)
5. [220 ohm resistor](#)



1.



2.



3.




4.




5.

LED Circuit Diagram

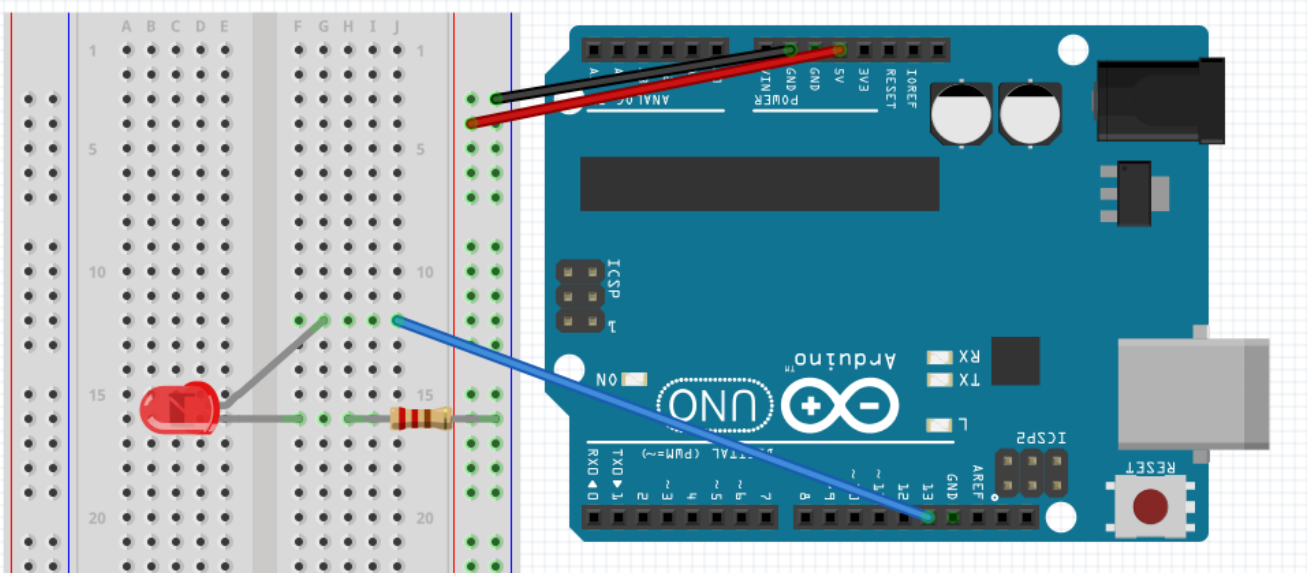


Vibration Motor Circuit Parts List:

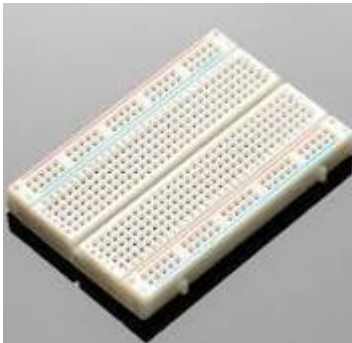1. [Breadboard](#)
2. [Arduino](#)
3. [Jumper Wires](#)
4. [220 ohm resistor](#)
5. Vibrating mini disc motor
6. 1N4001 diode
7. PN2222 NPN transistor
8. Jumper Wires



1.

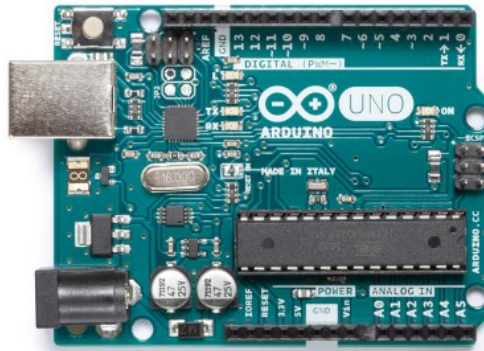

2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.

Vibration Motor Circuit Diagram

